
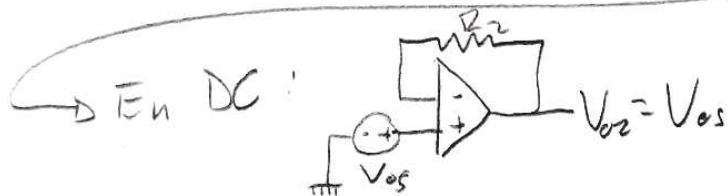
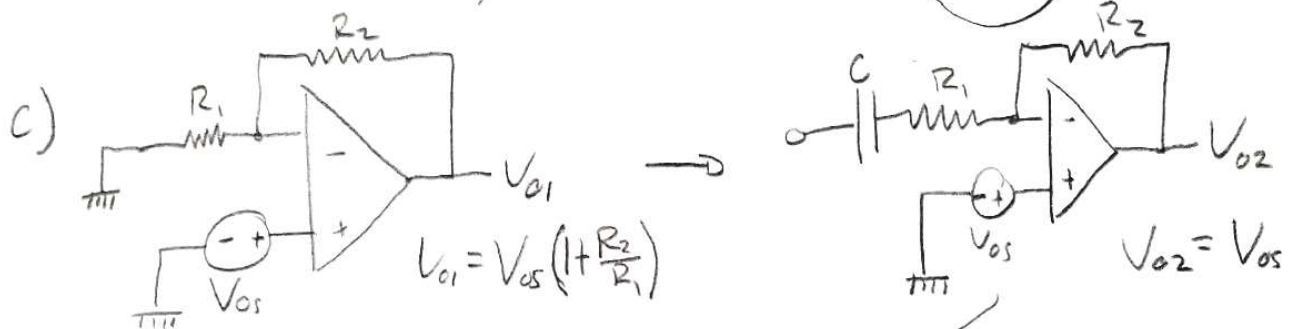


Examen partiel 2019


a) $1 - L(s) = 0$, $L(j\omega_0) = A(j\omega_0) \phi(j\omega_0) = 1$
 $\Rightarrow \text{Re}[L(j\omega_0)] = 1$ et $\text{Im}[L(j\omega_0)] = 0$

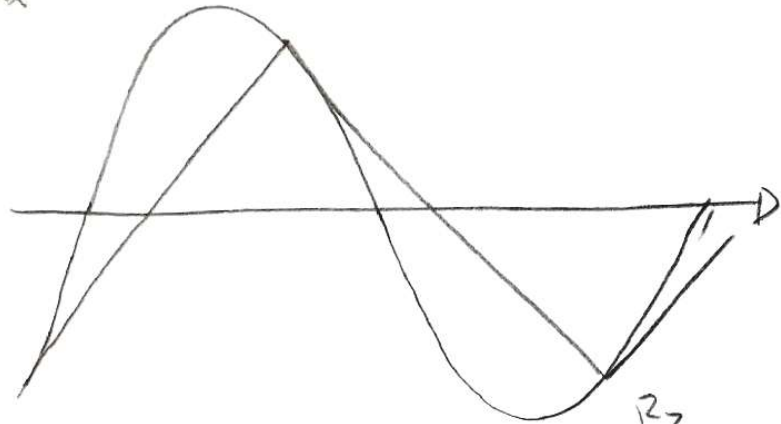b) $SR = 5V/\mu s$, $V_{\text{max}} = 10V$


$$f_m \leq \frac{SR}{2\pi V_{\text{max}}} = 79,5 \text{ KHz}$$



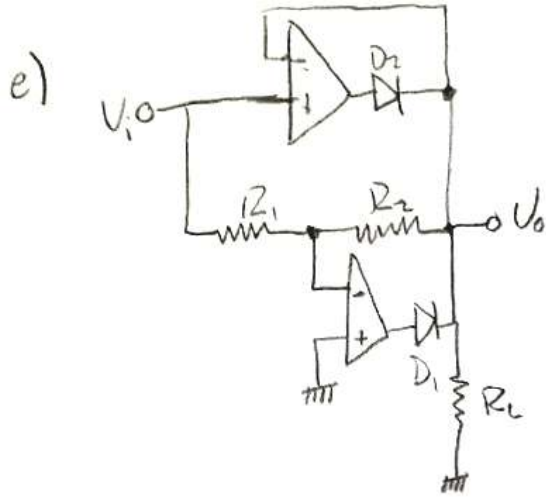- d) Bloc 1 et Bloc 2 sont des ampli en configuration log.
Bloc 3 est un additionneur
Bloc 4 est en configuration exponentielle
Le circuit est un multiplicateur



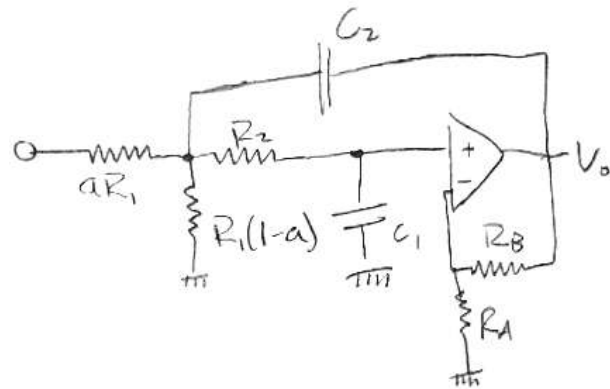3. $R_1 = R_2 = R_A = R$
 $C_1 = C_2 = C$



$$T(s) = \frac{aK \cdot 1/R^2 C^2}{s^2 + s \left[\frac{1}{R} + \frac{1}{R}(2-K) \right] \frac{1}{C} + \frac{1}{R^2 C^2}}$$

$$= \frac{aK \cdot 1/R^2 C^2}{s^2 + s(3-K) \cdot \frac{1}{RC} + 1/R^2 C^2}$$

$$R = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\text{kHz} \cdot 1\text{nF}} = 15915 \Omega //$$


$$Q = 0,707$$

$$K = 3 - 1/Q = 1,59, R_B = (2 - 1/Q)R_A = 9319 \Omega //$$

$$aK = 1 \rightarrow a = 1/K = 0,63 //$$

Pour passe-haut: $C_{hp} = \frac{1}{\omega_0 R_{hp}}, R_{hp} = \frac{1}{\omega_0 C_{hp}}$
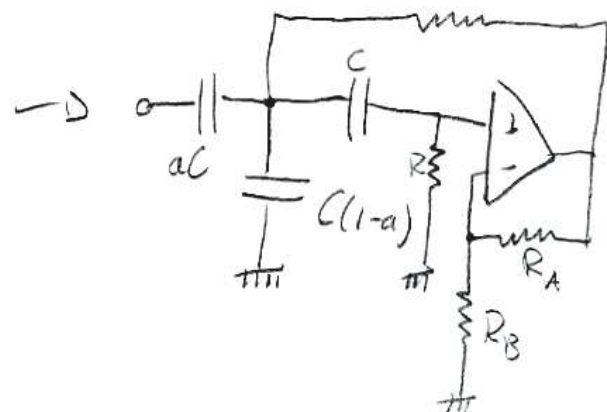
$$T(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \left(\frac{2\pi 10\text{kHz}}{0,707} \right) + (2\pi 10\text{kHz})^2} \rightarrow$$



b) $A_{max} = 1 \text{ dB}$
 $\epsilon = \sqrt{10^{A_{max}/10} - 1} = 0,5088$

$$A(j\omega_s) = 10 \log[1 + \epsilon^2 (\omega_s/\omega_p)^{2N}] \geq A_{min}$$

Si: $N=2 \rightarrow A(j\omega_s) = 13,418 \text{ dB}$

$N=3 \rightarrow A(j\omega_s) = \underline{\underline{22,98 \text{ dB}}} > 20 \text{ dB}$

Polynome normalisé: $\frac{1}{(1+s)(1+s+s^2)}$

Dénormalisation: $s = S/\omega_0 \Rightarrow$

$$\frac{k}{(1+s/\omega_0)(1+s/\omega_0 + s^2/\omega_0^2)} = \frac{k}{(\frac{\omega_0 + s}{\omega_0})(\frac{\omega_0^2 + s\omega_0 + s^2}{\omega_0^2})}$$

$$= \frac{k \omega_0^3}{(s + \omega_0)(s^2 + s\omega_0 + \omega_0^2)}$$

$$\omega_0 = \omega_p (1/\epsilon)^{1/N} = 2\pi 20 \text{ KHz} (1/0,5088)^{1/3} = 2\pi 25 \text{ KHz}$$

c) Portion par inductance simulée: $\frac{k\omega_0^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$

$$\omega_0 = 2\pi 25 \text{ KHz}$$

$$Q = 1/1 = 1$$


$$C_6 = 1 \text{ nF} \Rightarrow R = 1/\omega_0 C = 6366 \Omega$$

$$C = 1 \text{ nF}$$

$$R = R_1 = R_2 = R_3 = R_5$$


$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_6 C_6} \Rightarrow R_6 = 6366 \Omega$$
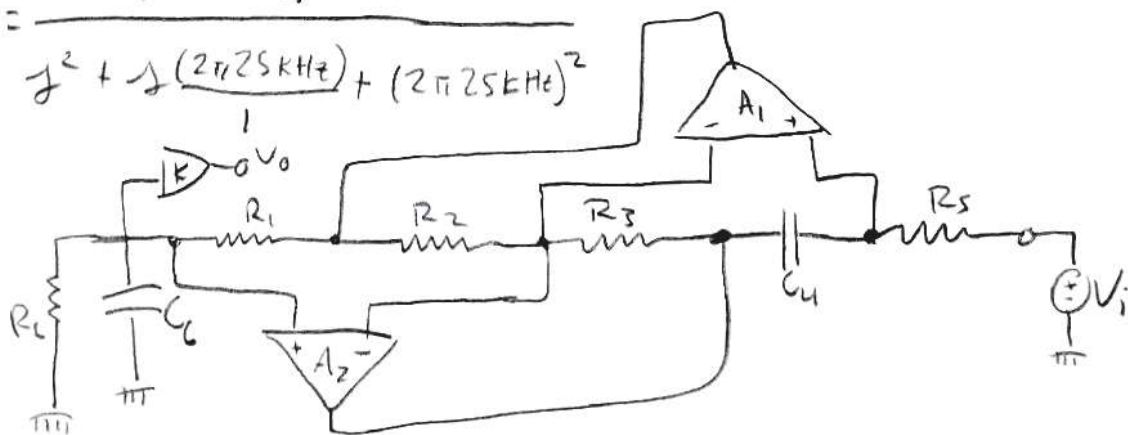
$$T(s) = \frac{(2\pi 25 \text{ KHz})^2}{s^2 + s(2\pi 25 \text{ KHz}) + (2\pi 25 \text{ KHz})^2}$$



d)

$$\frac{1}{(s+1)} \cdot \frac{1}{(s^2 + \Delta + 1)}$$

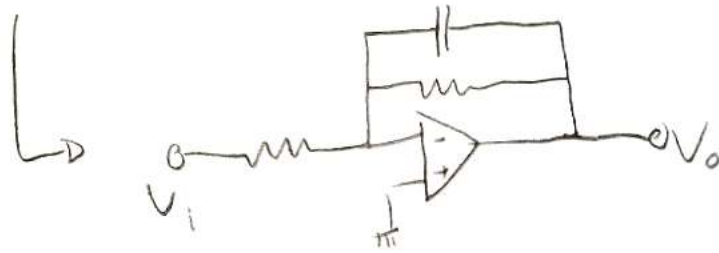

Question 2.

a) $Z_{in} = \infty$
 $A_{cm} = 1$

b) $TRMC = 20 \log \frac{A_d}{A_{cm}}$

$$SNR_o = SNR_i + TRMC$$

$$20 \log \frac{10 \cdot 10 \cdot 0,05 V}{0,01} = 20 \log \frac{0,05}{2} + TRMC$$

$$TRMC = 54 \text{ dB} + 32 \text{ dB} = 86 \text{ dB}.$$

c) $v_1 = -0,05/2 \cos 2\pi f_1 t + 2 \cos 2\pi f_2 t$
 $v_2 = 0,05/2 \cos 2\pi f_1 t + 2 \cos 2\pi f_2 t$

$$v_{o1} = -0,5/2 \cos 2\pi f_1 t + 2,0 \cos 2\pi f_2 t$$

$$v_{o2} = 0,5/2 \cos 2\pi f_1 t + 2,0 \cos 2\pi f_2 t$$

$$* v_o = -5 \cos 2\pi f_1 t + 0,02 \cos 2\pi f_2 t.$$

d) $TRMC = 20 \log \frac{A_d}{A_{cm}} \rightarrow A_d = 100 \text{ V/V}$
 $TRMC = 80 \text{ dB}.$

$$A_{cm} = \frac{100}{80} = \frac{10}{20} = 0,5 \text{ V/V}$$

* $TRMC_{diff.} = 60 \text{ dB}$

$$A_{cm \text{ diff.}} = \frac{10}{\frac{60}{20}} = 0,01 \text{ V/V}$$