

Corrigé de l'examen partiel H2004

Problème no. 1 (20 points)

a) La puissance apparente dans la charge **Z** est:

$$S = |V_s| \times I = 600 \times 48 = 28800 \text{ VA}$$

La puissance réactive dans la charge est:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{28800^2 - 20500^2} = 20228 \text{ VAR}$$

L'impédance **Z** est de la forme **Z** = R + jX.

La partie résistive R est donnée par:

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{20500}{48^2} = 8.898 \Omega$$

La partie réactive X est donnée par:

$$X = \frac{Q}{I^2} = \frac{20228}{48^2} = 8.78 \Omega$$

La puissance réactive fournie par le condensateur est:

$$Q_C = \frac{|V_s|^2}{X_C} = \frac{|V_s|^2}{\left(\frac{1}{C\omega}\right)} = \frac{600^2}{\left(\frac{1}{250 \times 10^{-6} \times 120\pi}\right)} = 33929 \text{ VAR}$$

La puissance réactive totale de la charge Z en parallèle avec le condensateur C est:

$$Q_T = Q - Q_C = 20228 - 33929 = -13701 \text{ VAR}$$

La nouvelle valeur de la puissance apparente:

$$S' = \sqrt{P^2 + Q_T^2} = \sqrt{20500^2 + 13701^2} = 24657 \text{ VA}$$

Nouvelle indication de l'ampèremètre:

$$I' = \frac{S'}{|V_s|} = \frac{24657}{600} = 41.1 \text{ A}$$

Le wattmètre indique toujours 20500 W car la puissance active n'a pas changé.

b)

La valeur efficace de $v_1(t)$ est:

$$V_1(\text{eff}) = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (240 \sin x)^2 dx} = 240 \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2}\right) dx} = 240 \sqrt{\frac{1}{4}} = 120 \text{ V}$$

La valeur efficace de $v_2(t)$ est:

$$V_2(\text{eff}) = \sqrt{\frac{1}{3} \int_1^3 (240)^2 dt} = 240 \sqrt{\frac{2}{3}} = 195.96 \text{ V}$$

Problème no. 2 (20 points)

a) L'impédance \mathbf{Z} est de la forme suivante: $\mathbf{Z} = |Z|e^{j\phi}$

L'angle ϕ est donné par la relation suivante:

$$\tan \phi = \sqrt{3} \left(\frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2} \right) = \sqrt{3} \left(\frac{29.407 - 9.564}{29.407 + 9.564} \right) = 0.882$$

On déduit: $\phi = 41.4^\circ$

Le facteur de puissance de la charge est: $f_p = \cos \phi = \cos(41.4^\circ) = 0.75$

La puissance active totale est: $P = P_1 + P_2 = 29.407 \text{ kW} + 9.564 \text{ kW} = 38.971 \text{ kW}$

La puissance réactive totale est: $Q = P \times \tan \phi = 38971 \times 0.882 = 34372 \text{ VAR}$

La puissance complexe totale est: $S = P + jQ = 38971 + j34372 = 51963 \angle 41.4^\circ \text{ VA}$

La puissance complexe totale est égale à 3 fois la puissance complexe dans \mathbf{Z} :

$$S = 3 \times \frac{|V_{LL}|^2}{Z^*} = 3 \times \frac{|V_{LL}|^2}{|Z|e^{-j\phi}} = 3 \times \frac{|V_{LL}|^2}{|Z|} e^{j\phi} = |S|e^{j\phi}$$

On déduit:

$$|Z| = 3 \times \frac{|V_{LL}|^2}{|S|} = 3 \times \frac{600^2}{51963} = 20.784 \Omega$$

Et $\mathbf{Z} = |Z|e^{j\phi} = 20.784e^{j(41.4^\circ)} \Omega$

On a: $P_1 = |V_{AC}| |I_A| \cos\left(\phi - \frac{\pi}{6}\right)$

On déduit: $|I_A| = \frac{P_1}{|V_{AC}| \cos\left(\phi - \frac{\pi}{6}\right)} = \frac{29407}{600 \times \cos(41.4^\circ - 30^\circ)} = 50 \text{ A}$

b) L'angle ϕ' qui correspond à un facteur de puissance 0.9 est: $\phi' = \arccos(0.9) = 25.84^\circ$

La puissance réactive totale qui donne un facteur de puissance 0.9 est:

$$Q' = P \times \tan \phi' = 38971 \times \tan(25.84^\circ) = 18875 \text{ VAR}$$

La puissance réactive totale des 3 condensateurs est:

$$Q_C = Q - Q' = 34372 - 18875 = 15497 \text{ VAR}$$

La puissance réactive d'un condensateur est: $Q_C/3 = \frac{15497}{3} = 5165.7 \text{ VAR}$

La réactance d'un condensateur: $X_C = \frac{|V_{LN}|^2}{Q_C/3} = \frac{(346.4)^2}{5165.7} = 23.229 \Omega$

La valeur d'un condensateur: $C = \frac{1}{X_C \omega} = \frac{1}{23.229 \times 120\pi} = 114.2 \mu\text{F}$

Nouvelle valeur de courant I_A :

$$|I_A| = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_{LL} \times \cos \phi'} = \frac{38971}{\sqrt{3} \times 600 \times 0.9} = 41.67 \text{ A}$$

Problème no. 3 (20 points)

a)

On convertit la charge Y en Δ .

$$Z_{AB} = \frac{Z_A Z_B + Z_B Z_C + Z_C Z_A}{Z_C} = \frac{(10 \times 20) + (20 \times 1) + (1 \times 10)}{1} = 230 \Omega$$

$$Z_{BC} = \frac{Z_A Z_B + Z_B Z_C + Z_C Z_A}{Z_A} = \frac{(10 \times 20) + (20 \times 1) + (1 \times 10)}{10} = 23 \Omega$$

$$Z_{CA} = \frac{Z_A Z_B + Z_B Z_C + Z_C Z_A}{Z_B} = \frac{(10 \times 20) + (20 \times 1) + (1 \times 10)}{20} = 11.5 \Omega$$

La tension V_{AN} est prise comme référence de phase: $V_{AN} = 346.4 \angle 0^\circ$

Les courants de triangle sont:

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{600 \angle 30^\circ}{230} = 2.609 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$I_{BC} = \frac{V_{BC}}{Z_{BC}} = \frac{600 \angle -90^\circ}{23} = 26.087 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$I_{CA} = \frac{V_{CA}}{Z_{CA}} = \frac{600 \angle 150^\circ}{11.5} = 52.174 \angle 150^\circ \text{ A}$$


Les courants de ligne sont:

$$I_A = I_{AB} - I_{CA} = (2.609 \angle 30^\circ) - (52.174 \angle 150^\circ) = 53.526 \angle -27.6^\circ \text{ A}$$

$$I_B = I_{BC} - I_{AB} = (26.087 \angle -90^\circ) - (2.609 \angle 30^\circ) = 27.484 \angle -94.7^\circ \text{ A}$$

$$I_C = I_{CA} - I_{BC} = (52.174 \angle 150^\circ) - (26.087 \angle -90^\circ) = 69.02 \angle 130.9^\circ \text{ A}$$

Diagramme vectoriel:

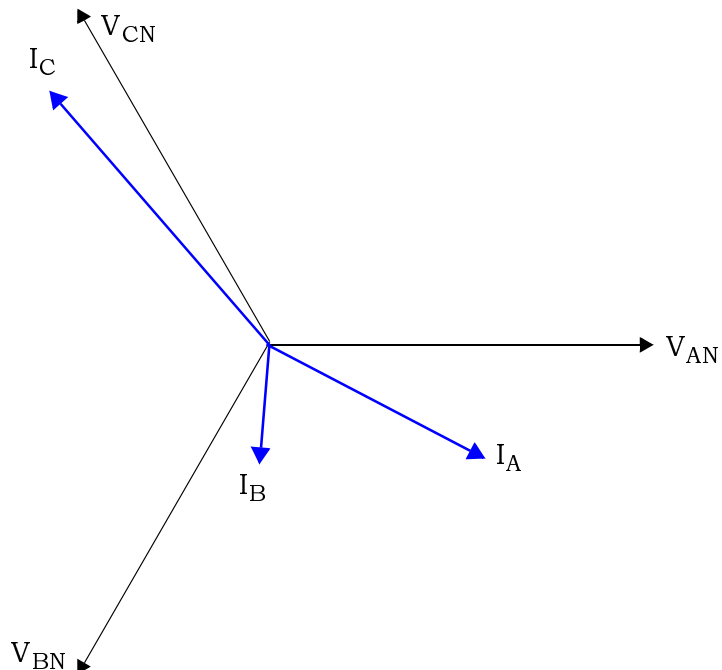b) On relie le point commun N' de la charge et le neutre N de la source. Le système devient

trois circuits indépendants.

Les courants de ligne sont:

$$I_A = \frac{V_{AN}}{Z_A} = \frac{346.4 \angle 0^\circ}{10} = 34.64 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$I_B = \frac{V_{BN}}{Z_B} = \frac{346.4 \angle -120^\circ}{20} = 17.32 \angle -120^\circ \text{ A}$$

$$I_C = \frac{V_{CN}}{Z_C} = \frac{346.4 \angle 120^\circ}{1} = 346.4 \angle 120^\circ \text{ A}$$

Le courant du neutre est égal à la somme de I_A , I_B , et I_C :

$$I_N = I_A + I_B + I_C = (34.64 \angle 0^\circ) + (17.32 \angle -120^\circ) + (346.4 \angle 120^\circ) = 320.8 \angle 117.3^\circ \text{ A}$$

Problème no. 4 (20 points)

a)

La réactance propre de la bobine no.1 est: $X_1 = \omega L_1 = \frac{V_{s1}}{I_1} = \frac{240}{1.5915} = 150.8 \Omega$

On déduit: $L_1 = \frac{X_1}{\omega} = \frac{150.8}{120\pi} = 0.4 \text{ H}$

La réactance mutuelle est: $X_m = \frac{V_{21}}{I_1} = \frac{90}{1.5915} = 56.55 \Omega$

On déduit: $M = \frac{X_m}{\omega} = \frac{56.55}{120\pi} = 0.15 \text{ H}$


La réactance propre de la bobine no.2 est: $X_2 = \omega L_2 = \frac{V_{s2}}{I_2} = \frac{100}{3.8197} = 26.18 \Omega$

On déduit: $L_2 = \frac{X_2}{\omega} = \frac{26.18}{120\pi} = 0.0694 \text{ H}$

La réactance mutuelle est: $X_m = \frac{V_{12}}{I_2} = \frac{216}{3.8197} = 56.55 \Omega$

On déduit: $M = \frac{X_m}{\omega} = \frac{56.55}{120\pi} = 0.15 \text{ H}$ (même valeur que celle calculée avant)

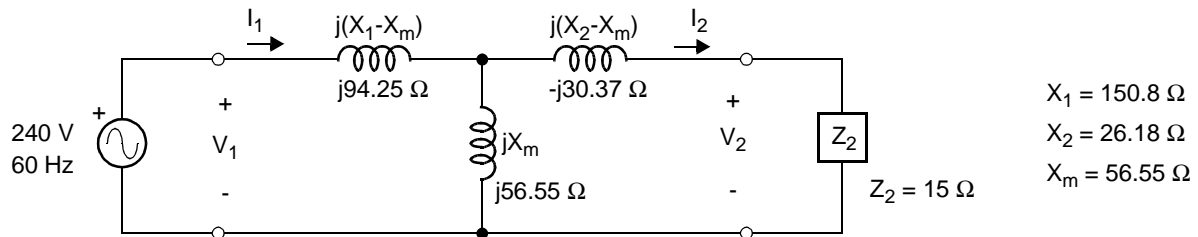b) Le circuit équivalent du système est montré dans la figure suivante.



L'impédance vue par la source est:

$$Z_1 = j94.25 + \frac{(j56.55)(15 - j30.37)}{(j56.55) + (15 - j30.37)} = (52.69 + j58.84) \Omega = 78.98 \angle 48.2^\circ \Omega$$

Le courant I_1 est égal à: $I_1 = \frac{V_1}{Z_1} = \frac{240}{78.98 \angle 48.2^\circ} = 3.04 \angle -48.2^\circ \text{ A}$

Le courant I_2 est calculé à partir de I_1 (par la loi du diviseur de courant):

$$I_2 = \frac{j56.55}{(j56.55) + (15 - j30.37)} \times I_1 = \frac{j56.55}{(j56.55) + (15 - j30.37)} \times (3.04 \angle -48.2^\circ) \text{ A}$$

$$I_2 = 5.69 \angle -18.3^\circ \text{ A}$$