

Problème no. 1 (25 points)**Partie A**

- **Calculer** la tension V_1 (valeur efficace et phase) et le courant I_1 (valeur efficace et phase). (7 points)

La tension de la source est prise comme référence de phase: $V_s = 600 \angle 0^\circ \text{ V}$


La tension aux bornes de la charge est: $V_2 = 600 \angle -45^\circ \text{ V}$

La tension V_1 est égale à: $V_1 = V_s - V_2 = 600 \angle 0^\circ - 600 \angle -45^\circ = 459.22 \angle 67.5^\circ \text{ V}$

Le courant I_1 est égal à: $I_1 = \frac{V_1}{Z_1} = \frac{459.22 \angle 67.5^\circ}{(6 + j10)} = 39.378 \angle 8.5^\circ \text{ A}$

- **Tracer** un diagramme vectoriel pour illustrer les relations entre V_s , V_1 , V_2 et I_1 . (5 points)

Diagramme vectoriel

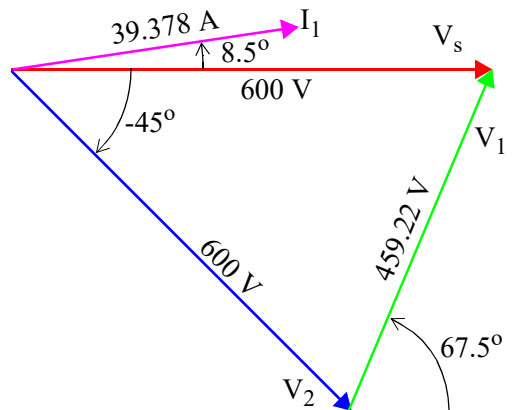

- **Déterminer** l'impédance Z_2 . Quelle est la nature (résistive, inductive ou capacitive) de cette impédance? (5 points)

L'impédance Z_2 est égale à: $Z_2 = \frac{V_2}{I_1} = \frac{600 \angle -45^\circ}{39.378 \angle 8.5^\circ} = 15.237 \angle -53.5^\circ \Omega$

C'est une impédance CAPACITIVE parce que son angle est négatif. Le courant I_1 est en avance de phase de 53.5° par rapport à la tension V_2 .

Partie B

Sans faire d'intégrales compliquées, **déterminer** la valeur efficace des tensions suivantes. (8 points)

La tension $v_1(t)$ est la moitié de la tension sinusoïdale $240\sin(\omega t)$. Sa valeur efficace sera donc égale à $\frac{1}{\sqrt{2}}$ fois la valeur efficace de la tension sinusoïdale $240\sin(\omega t)$ [qui est égale à $\frac{240\text{ V}}{\sqrt{2}}$]:

$$V_1(\text{eff}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{240\text{ V}}{\sqrt{2}} = 120 \text{ V}$$

La valeur efficace de la tension $v_2(t)$ peut être calculée comme suit:

$$V_2(\text{eff}) = \sqrt{\frac{1}{4} [120^2 \times 1 + 240^2 \times 2 + 120^2 \times 1]} = 189.74 \text{ V}$$

Problème no. 2 (25 points)**- Déterminer l'indication de l'ampèremètre connecté dans la ligne B. (4 points)**

On convertit la charge Delta en Y: $Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{63 + j48}{3} = (21 + j16)\Omega$

Le courant I_B est: $I_B = \frac{V_{BN}}{Z} = \frac{(2400/\sqrt{3})\angle -120^\circ}{21 + j16} = 53.485\angle -157.3^\circ \text{ A}$

L'ampèremètre indique la valeur efficace du courant de ligne I_B : $|I_B| = 52.485 \text{ A}$

- Déterminer la puissance active, la puissance réactive et le facteur de puissance de la charge. (8 points)

La puissance complexe totale est: $S_T = 3S_A = 3V_{AN}I_A^* = 3 \times 1385.64 \times 53.485\angle 37.3^\circ$

$$S_T = 173550 + j132210 = 218180\angle 37.3^\circ$$

La puissance active totale est: $P_T = 173.55 \text{ kW}$

La puissance réactive totale est: $Q_T = 132.221 \text{ kVar}$

Le facteur de puissance est: $fp = \frac{P_T}{S_T} = \frac{173.55}{218.18} = 0.7954$

- Déterminer les indications des deux wattmètres. (5 points)

Wattmètre no. 1 $P_1 = V_{AC}I_A \cos(\angle V_{AC} - \angle I_A) = 2400 \times 53.485 \times \cos(37.3^\circ - 30^\circ) = 124.94 \text{ kW}$

Wattmètre no. 2 $P_2 = V_{BC}I_B \cos(\angle V_{BC} - \angle I_B) = 2400 \times 53.485 \times \cos(157.3^\circ - 90^\circ) = 48.61 \text{ kW}$

Partie B**- Déterminer le nouveau facteur de puissance. (4 points)**

La puissance réactive du banc de condensateur est:

$$Q_{CT} = 3 \times \frac{|V_{AN}|^2}{\left(\frac{1}{\omega C_x}\right)} = 3 \times \frac{(2400/\sqrt{3})^2}{\left(\frac{1}{120\pi \times 35 \times 10^{-6}}\right)} = 76 \text{ kVar}$$

La nouvelle puissance réactive totale est: $Q_T' = Q_T - Q_{CT} = 132.22 - 76 = 56.22 \text{ kVar}$

La nouvelle puissance apparente est: $S_T' = \sqrt{(P_T)^2 + (Q_T')^2} = \sqrt{(173.54)^2 + (56.22)^2} = 182.419 \text{ kVA}$

Le nouveau facteur de puissance est: $fp' = \frac{P_T}{S_T'} = \frac{173.54}{182.419} = 0.9513$

- Déterminer les nouvelles indications des deux wattmètres. (4 points)

L'angle ϕ' de la charge est: $\phi' = \arccos(0.9513) = 17.95^\circ$

Nouvelle valeur efficace du courant I_A $|I_A'| = |I_B'| = \frac{S_T'}{\sqrt{3} \times V_{LL}} = \frac{182419}{\sqrt{3} \times 2400} = 43.902 \text{ A}$


Wattmètre no. 1 $P_1 = V_{AC}I_A \cos(\angle V_{AC} - \angle I_A) = 2400 \times 43.902 \times \cos(17.95^\circ - 30^\circ) = 103.05 \text{ kW}$

Wattmètre no. 2 $P_2 = V_{BC}I_B \cos(\angle V_{BC} - \angle I_B) = 2400 \times 43.902 \times \cos(137.95^\circ - 90^\circ) = 70.544 \text{ kW}$

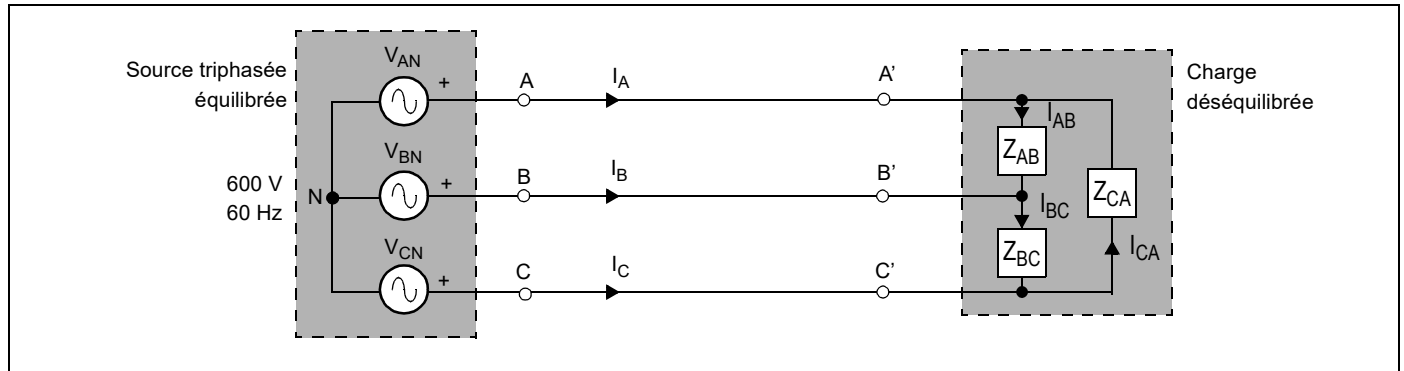Problème no. 3 (25 points)**Partie A**

- **Calculer** les courants de ligne I_A, I_B, I_C (valeur efficace et phase). (6 points)

On convertit la charge Y en une charge Δ :



$$Z_{AB} = \frac{Z_A Z_B + Z_B Z_C + Z_C Z_A}{Z_C} = (10 + j30)\Omega$$

$$Z_{BC} = \frac{Z_A Z_B + Z_B Z_C + Z_C Z_A}{Z_A} = (10 + j30)\Omega$$

$$Z_{CA} = \frac{Z_A Z_B + Z_B Z_C + Z_C Z_A}{Z_B} = (20 - j6.6667)\Omega$$

Les courants de triangle sont calculés:

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{600 \angle 30^\circ}{10 + j30} = 18.9737 \angle -41.56^\circ \text{ A}$$

$$I_{BC} = \frac{V_{BC}}{Z_{BC}} = \frac{600 \angle -90^\circ}{10 + j30} = 18.9737 \angle -161.56^\circ \text{ A}$$

$$I_{CA} = \frac{V_{CA}}{Z_{CA}} = \frac{600 \angle 150^\circ}{20 - j6.6667} = 28.4605 \angle 168.43^\circ \text{ A}$$


Les courants de ligne peuvent être calculés à partir de courants ligne-ligne:

$$I_A = I_{AB} - I_{CA} = (18.9737 \angle -41.56^\circ) - (28.4605 \angle 168.43^\circ) = 45.8836 \angle -23.5^\circ \text{ A}$$

$$I_B = I_{BC} - I_{AB} = (18.9737 \angle -161.56^\circ) - (18.9737 \angle -41.56^\circ) = 32.8634 \angle 168.43^\circ \text{ A}$$

$$I_C = I_{CA} - I_{BC} = (28.4605 \angle 168.43^\circ) - (18.9737 \angle -161.56^\circ) = 15.3197 \angle 130.17^\circ \text{ A}$$

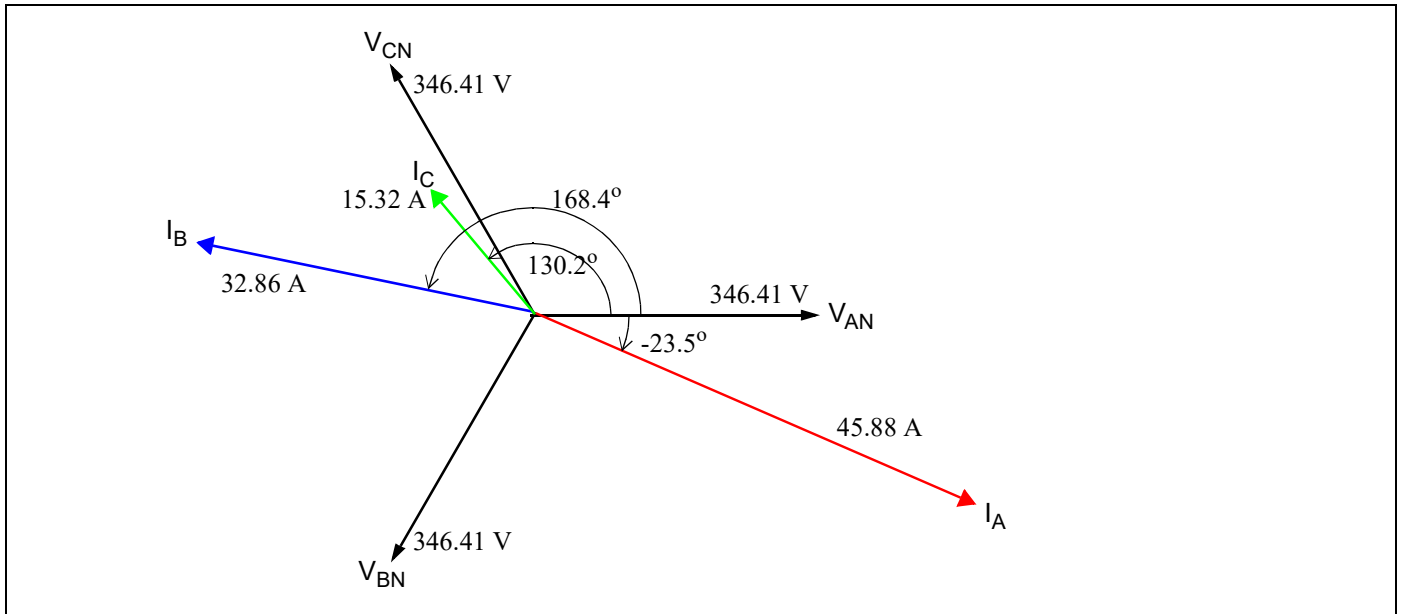- **Tracer** un diagramme vectoriel illustrant les tensions V_{AN}, V_{BN}, V_{CN} et les courants I_A, I_B, I_C . (5 points)



- **Calculer** la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente dans la charge. (6 points)

La puissance active totale dans la charge est égale à la puissance active dans les deux résistances de $10\ \Omega$ (dans la phase A et la phase C):

$$P_T = 10\ \Omega \times |I_A|^2 + 10\ \Omega \times |I_C|^2 = 10\ \Omega \times 45.88^2 + 10\ \Omega \times 15.32^2 = 23400\ \text{W}$$

La puissance réactive totale dans la charge est égale à la puissance réactive dans l'inductance de $j15\ \Omega$ dans la phase B:

$$Q_T = 15\ \Omega \times |I_B|^2 = 15\ \Omega \times 32.86^2 = 16200\ \text{Var}$$

La puissance apparente totale dans la charge est:

$$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = \sqrt{23400^2 + 16200^2} = 28460\ \text{VA}$$

- **Déterminer** le facteur de puissance de la charge. (2 points)

Le facteur de puissance dans la charge est égal à:
$$\text{fp} = \frac{P_T}{S_T} = \frac{23400}{28460} = 0.822$$

Partie B

- **Calculer** le courant I_N circulant dans la ligne neutre (valeur efficace et phase). (6 points)

Le courant I_N dans la ligne neutre est égal à la somme des trois courants de ligne:

$$I_N = I_A + I_B + I_C = \frac{V_{AN}}{10} + \frac{V_{BN}}{j15} + \frac{V_{CN}}{10} = \frac{346.41}{10} + \frac{346.41 \angle -120^\circ}{j15} + \frac{346.41 \angle 120^\circ}{10}$$

$$I_N = 34.641 + 23.094 \angle 150^\circ + 34.641 \angle 120^\circ = 41.633 \angle 93.7^\circ\ \text{A}$$

Problème no. 4 (25 points)**Partie A**

- **Déterminer** la densité de flux magnétique B dans chaque noyau magnétique. (9 points)

La section des deux noyaux magnétiques: $A = (3 \times 10^{-2}) \times (2.5 \times 10^{-2}) = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

La longueur du parcours magnétique moyen des deux noyaux magnétiques:

$$\ell = 2 \times (9 \times 10^{-2} + 13 \times 10^{-2}) = 0.44 \text{ m}$$

$$\text{Réluctance du noyau no. 1: } R_1 = \frac{\ell}{\mu \times A} = \frac{0.44}{(3000 \times 4\pi \times 10^{-7}) \times (7.5 \times 10^{-4})} = 1.5562 \times 10^5 \text{ At/Wb}$$

$$\text{Réluctance du noyau no. 2: } R_2 = R_1 + R_{\text{entrefer}} = 1.5562 \times 10^5 + \frac{e}{\mu_0 \times A} = 1.5562 \times 10^5 + \frac{1 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times (7.5 \times 10^{-4})}$$

$$R_2 = 1.5562 \times 10^5 + 1.061 \times 10^6 = 1.2167 \times 10^6 \text{ At/Wb}$$

$$\text{Le flux magnétique dans le noyau no. 1: } \phi_1 = \frac{NI}{R_1} = \frac{150 \times 1.2 \text{ A}}{1.5562 \times 10^5} = 1.1567 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$\text{Le flux magnétique dans le noyau no. 2: } \phi_2 = \frac{NI}{R_2} = \frac{150 \times 1.2 \text{ A}}{1.2167 \times 10^6} = 1.4794 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\text{La densité de flux dans le noyau no. 1: } B_1 = \frac{\phi_1}{A} = \frac{1.1567 \times 10^{-3}}{7.5 \times 10^{-4}} = 1.5422 \text{ T}$$

$$\text{La densité de flux dans le noyau no. 2: } B_2 = \frac{\phi_2}{A} = \frac{1.4794 \times 10^{-4}}{7.5 \times 10^{-4}} = 0.1973 \text{ T}$$

- **Déterminer** l'inductance de chaque bobine. (6 points)

$$\text{L'inductance de la bobine no. 1: } L_1 = \frac{N_1^2}{R_1} = \frac{(150)^2}{1.5562 \times 10^5} = 144.6 \text{ mH}$$

$$\text{L'inductance de la bobine no. 2: } L_2 = \frac{N_2^2}{R_2} = \frac{(150)^2}{1.2167 \times 10^6} = 18.5 \text{ mH}$$

Partie B


- **Calculer** la densité de flux maximale [c'est à dire l'amplitude de la fonction B(t)] dans le noyau magnétique. (4 points)

$$\text{L'amplitude du flux dans le moyau est donnée par la relation suivante: } \phi_m = \frac{V_m}{N\omega} = B_m \times A$$

$$\text{On déduit l'amplitude } B_m \text{ de la densité de flux magnétique dans le noyau: } B_m = \frac{V_m}{N\omega A}$$


$$\text{On a: } B_m = \frac{V_m}{N\omega A} = \frac{48 \times \sqrt{2}}{150 \times 120\pi \times 7.5 \times 10^{-4}} = 1.6 \text{ T}$$

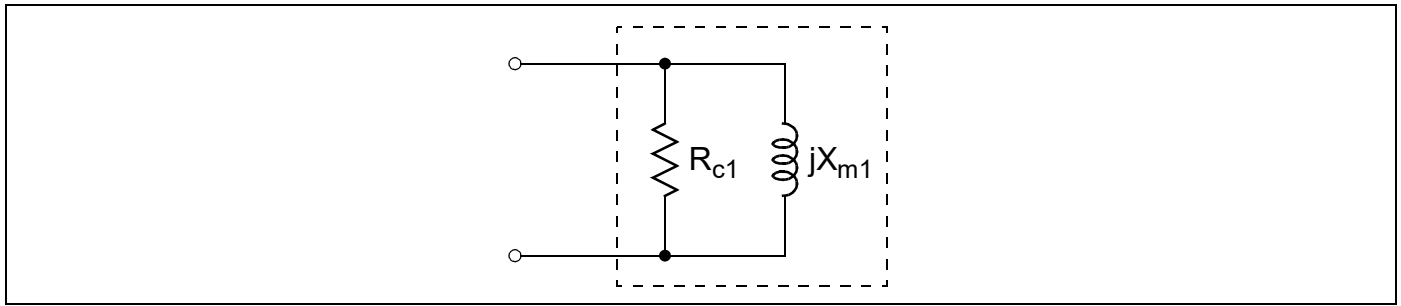- **Tracer** un circuit équivalent pour représenter cette bobine en CA. (3 points)



- **Calculer** les valeurs des éléments de ce circuit équivalent. (3 points)

Circuit équivalent de la bobine no. 1

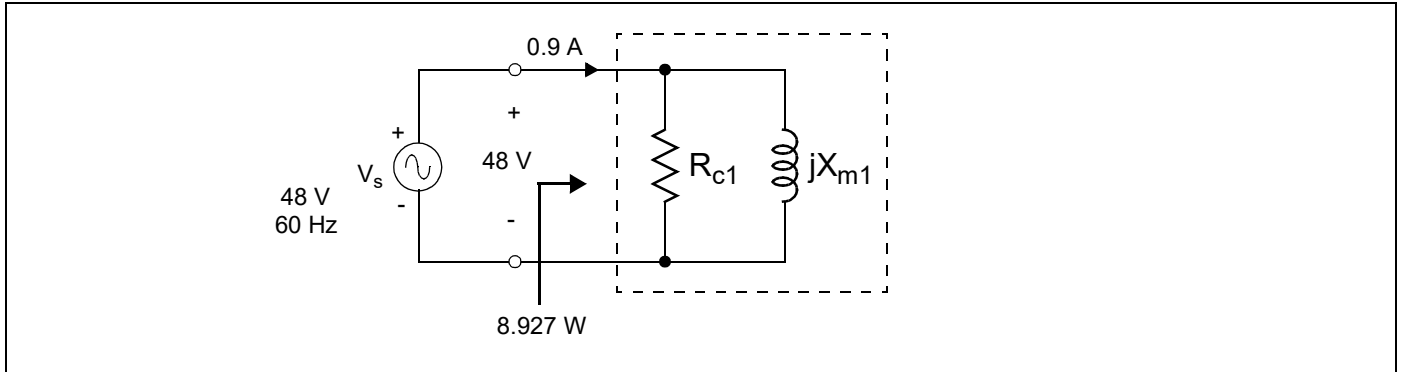

La réactance magnétisante de la bobine no. 1: $X_{m1} = \omega \times L_1 = 120\pi \times 144.6\text{mH} = 54.51 \Omega$

La puissance apparente: $S = V \times I = 48 \times 0.9 = 43.2 \text{ VA}$

Puissance réactive dans la bobine no. 1: $Q = \frac{V^2}{X_{m1}} = \frac{48^2}{54.51} = 42.2675 \text{ VAR}$

Puissance active dans la bobine no. 1: $P = \sqrt{S^2 - Q^2} = \sqrt{43.2^2 - 42.2675^2} = 8.927 \text{ W}$

Puisque la résistance du fil de cuivre est négligeable, la puissance active dans la bobine no. 1 représente les pertes Fer dans le noyau magnétique:

$$P = \text{Pertes} \cdot \text{Fer} = \frac{V^2}{R_{c1}} = 8.927 \text{ W}$$

On déduit: $R_{c1} = \frac{V^2}{P} = \frac{48^2}{8.927} = 258.1 \Omega$