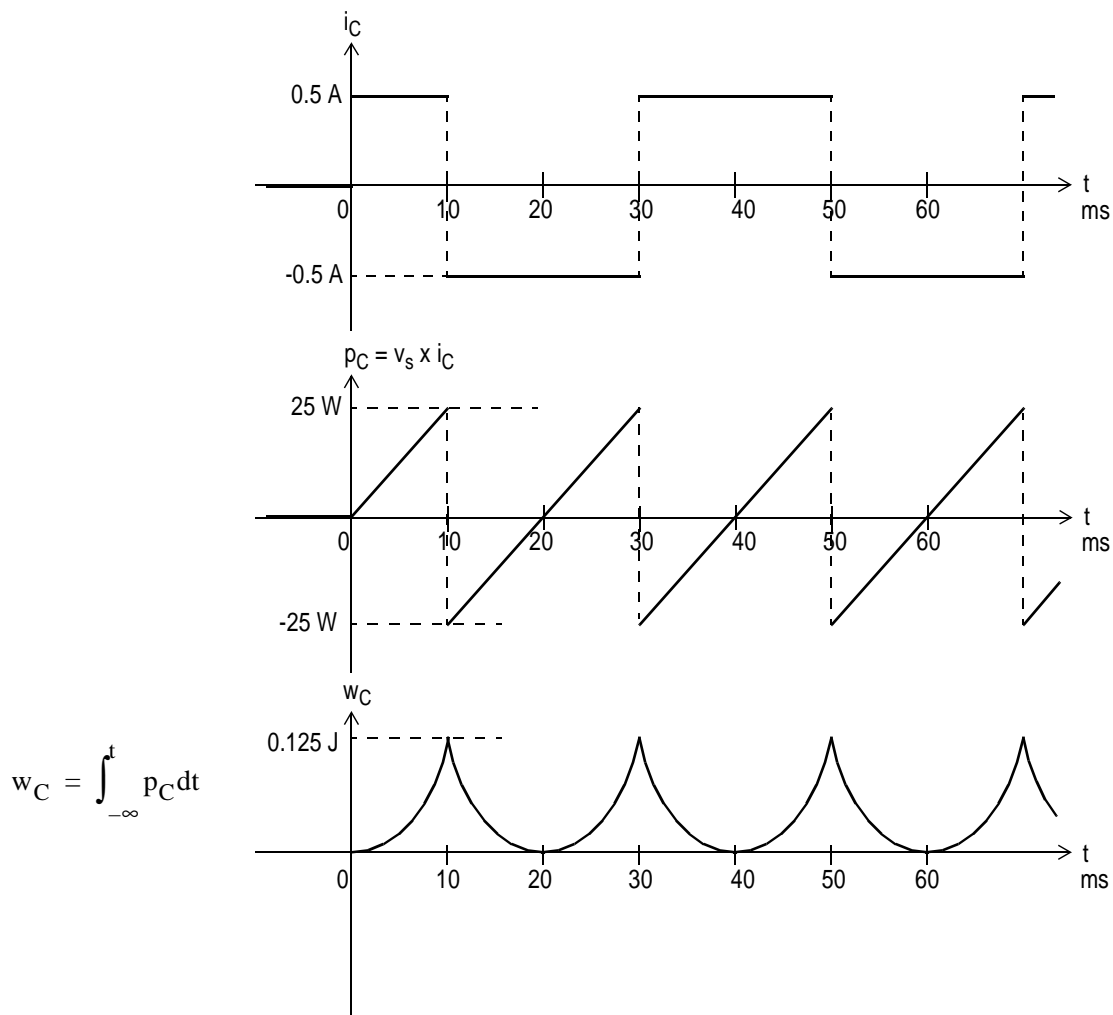



Corrigé du Test no. 1

Question no.1




Question no.2

Calcul de  $R_T$ :

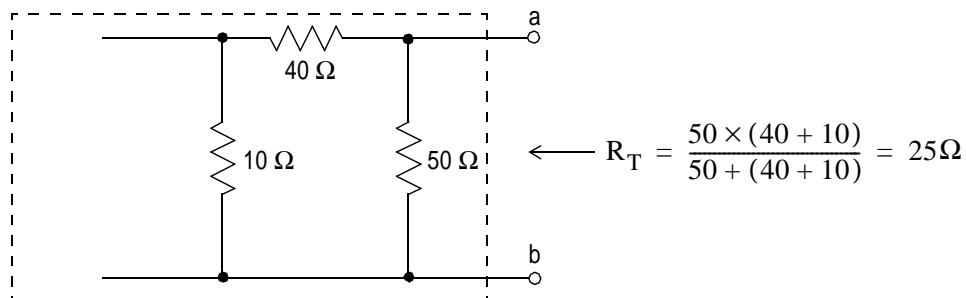


Calcul de  $V_T$ :

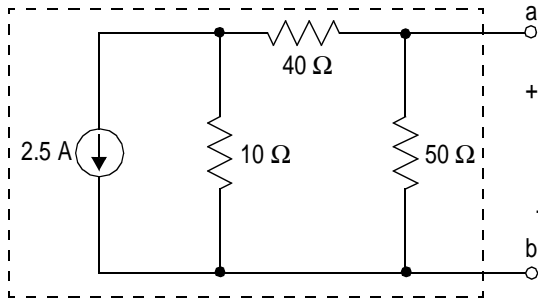

$$V_T = -50 \times \frac{10}{10 + 50 + 40} \times 2.5 = -12.5 \text{ V}$$


(par la loi du diviseur de courant)

Circuit équivalent:

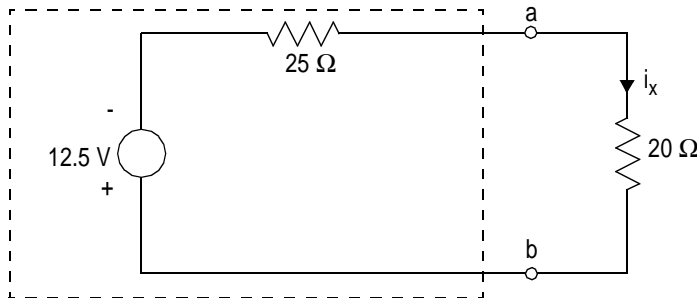

$$i_x = \frac{-12.5}{25 + 20} = -0.278 \text{ A}$$

### Question no.3

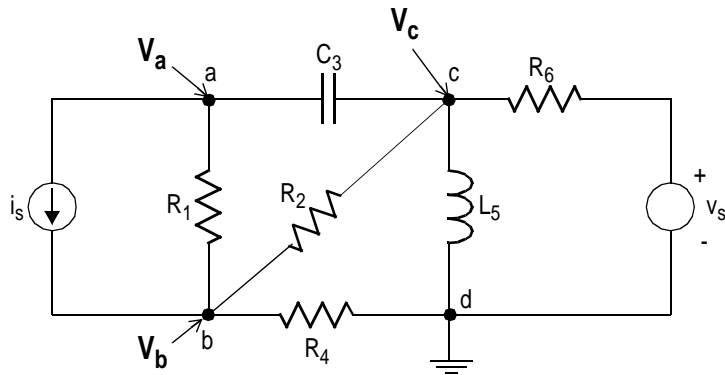

Équations d'équilibre du circuit (forme matricielle) en utilisant la méthode des noeuds:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + C_3 \frac{d}{dt} & -\frac{1}{R_1} & -C_3 \frac{d}{dt} \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_2} \\ -C_3 \frac{d}{dt} & -\frac{1}{R_2} & C_3 \frac{d}{dt} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{L_5} \int dt \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i_s \\ i_s \\ \frac{v_s}{R_6} \end{bmatrix}$$