

Examen partiel 2018

1-a) en boucle fermée, $\omega_{3db} = \beta \omega_c$ or $\beta \approx \frac{1}{|A_{BF}|}$



ici $A_{BF} = -\frac{R_2}{R_1} = -50 \text{ V/V}$ donc $\omega_{3db} \approx \frac{1}{50} \cdot 2\pi \cdot 15 \text{ M rad/s}$
 $= \frac{2\pi}{50} \cdot 15 \text{ M rad/s}$

sinon, $\beta = \frac{v_-}{v_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{R_1 + 50R_1} = \frac{1}{51}$

b) $v_o = \left[v_1 \left(-\frac{R_3}{R_1} \right) + v_2 \left(-\frac{R_3}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}} \right) \right] \cdot \left(\frac{-\frac{1}{j\omega C_2} \parallel R_5}{R_4} \right)$

c) Régulateur de tension : produit une tension constante et un courant variable. ~~est~~ $V_{reg} = V_{ref}$ par C.C. virtuel.

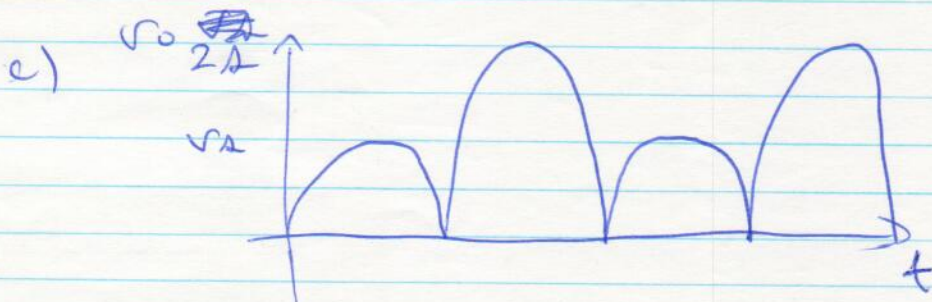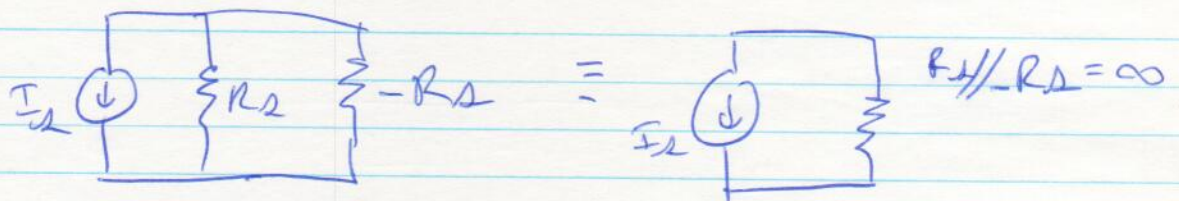d) Annulation de la résistance de source R_s d'une source de courant.



2a) $Z_{in} = \infty$, $A_{cm} = 1/V$

b) $v_1 = V_{icm} - \frac{V_{id}}{2} = 1,5 \cos 2\pi f_2 t - \frac{0,1}{2} \cos 2\pi f_1 t$

$v_2 = V_{icm} + \frac{V_{id}}{2} = 1,5 \cos 2\pi f_2 t + \frac{0,1}{2} \cos 2\pi f_1 t$

$v_{o1} = 1,5 \cos 2\pi f_2 t - \frac{1,1}{2} \cos 2\pi f_1 t$


$v_{o2} = 1,5 \cos 2\pi f_2 t + \frac{1,1}{2} \cos 2\pi f_1 t$

$v_o = 1,1 \cos 2\pi f_1 t + \frac{1,5 \cos 2\pi f_2 t}{10000}$

c) $TRMC_{complet} = TRMC_{stage1} + TRMC_{stage2}$

$= 20 \log \left(\frac{11}{1} \right) + 80 \text{ dB} = \underline{100,8 \text{ dB}}$

d)

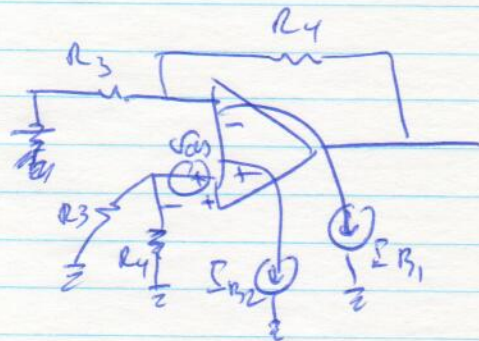

(pass superposition)

$v_o = v_{o1} \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$

$+ (-I_{B2} R_3 / R_4) + R_4 \left(\frac{I_{B2}}{R_3} \right)$
 $I_{B1} - I_{B2} \frac{R_3 / R_4}{R_3}$

e) $\frac{v_o}{v_{id}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{1}{2C_4 R_3}$

$$3-a) \quad 1 + 1,414s + s^2, \quad Q_1 = \frac{1}{1,414} = \underline{0,707}$$

comme $A_{max} = 3\text{dB}$, $\varepsilon = 1$ et $\omega_{01} = 2\pi \cdot 10000 \text{ Hz}$

$$b) \quad T_1(s) = \frac{\omega_{01}^2}{s^2 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} s + \omega_{01}^2} = \frac{a K_1 G_1 G_2 / C^2}{s^2 + s(G_1 + G_2(2-K)) + G_1 G_2 / C^2}$$

$Q_1 = 0,707$

$$\text{si } R_1 = R_2 = R, \quad \omega_{01} = \frac{1}{RC} \quad \text{donc } C = 10 \text{ nF}$$

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot 10000 \cdot 10 \text{ nF}} = \underline{1592 \Omega}$$

$$R_A = \underline{1592 \Omega}, \quad \text{donc } R_B = (2 - 1/Q) R_A = \underline{932 \Omega}$$

$$K_1 = 3 - 1/Q = 3 - \frac{1}{0,707} = \underline{1,586 \text{ V/V}}$$

$$c) \quad 1 + 1,414s + s^2, \quad Q_2 = \underline{0,707}$$

$$\omega_{02} = 2\pi \cdot 100 \text{ Hz}$$

$$d) \quad \text{prototype passe-bas: } T_2'(s) = \frac{K_2 \omega_{02}^2}{s^2 + \frac{\omega_{02}}{Q_2} s + \omega_{02}^2}$$

$Q_2 = 0,707$

$$T(s) = \frac{K_2 s^2}{s^2 + \frac{\omega_{01}^2}{0,707} + \omega_{02}^2}$$

$$R = \frac{1}{\omega_{02} C} = \underline{159155 \Omega}$$

$$R_A = 159155 \Omega$$

$$R_B = 93264 \Omega$$

$$K_2 = \underline{1,586 \text{ V/V}}$$

$$e) T(s) = \frac{K_1 \omega_{01}^2}{s^2 + \frac{\omega_{01}}{0.707} s + \omega_{01}^2} \cdot \frac{K_2 s^2}{s^2 + \frac{\omega_{02}}{0.707} s + \omega_{02}^2}$$

