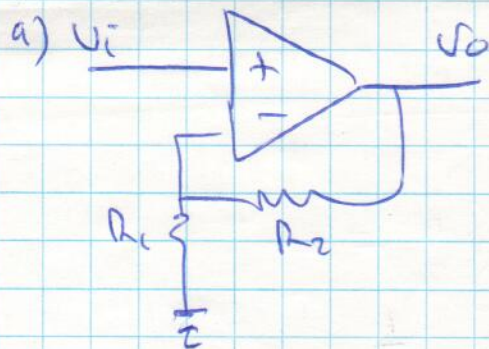


Question 1

examen partiel 2016



$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_2 = 49 R_1$$

$$\omega_t = 2\pi \cdot 4 \text{ MHz} = \omega_{-3\text{dB}} \cdot A_o$$

$$\omega_t = \omega_{-3\text{dB}} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \omega_{-3\text{dB}} = \beta \omega_t \\ \text{ai } \beta = \frac{1}{A_{BF}} \end{array} \right.$$



$$\omega_{-3\text{dB}} = \frac{2\pi \cdot 4 \text{ MHz}}{50} = 2\pi \cdot 80 \text{ kHz}$$

b) $f_m \leq \frac{SR}{2\pi \cdot V_{\text{max}}}$

$$\Rightarrow SR = f_m \times 2\pi \cdot V_{\text{max}}$$



$$= 320 \text{ kHz} \cdot 2\pi \cdot 10 \text{ V}$$

$$= 2\pi \cdot 3.2 \text{ MHz}$$

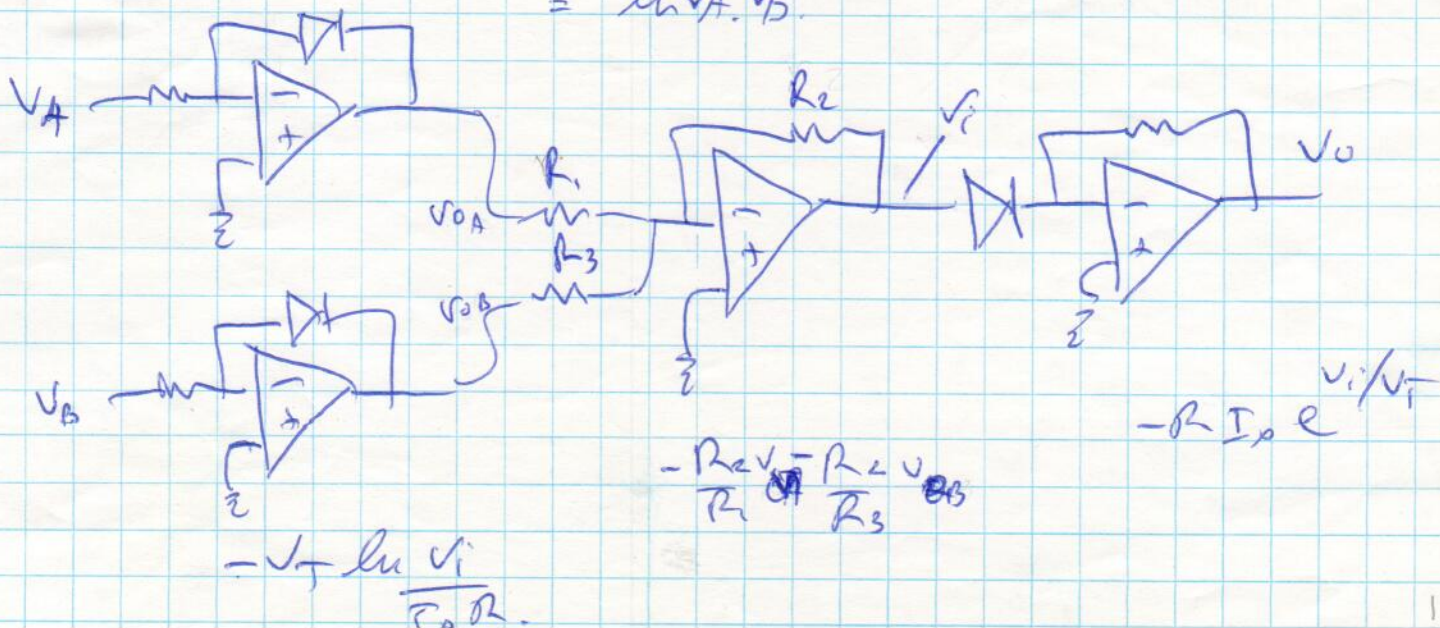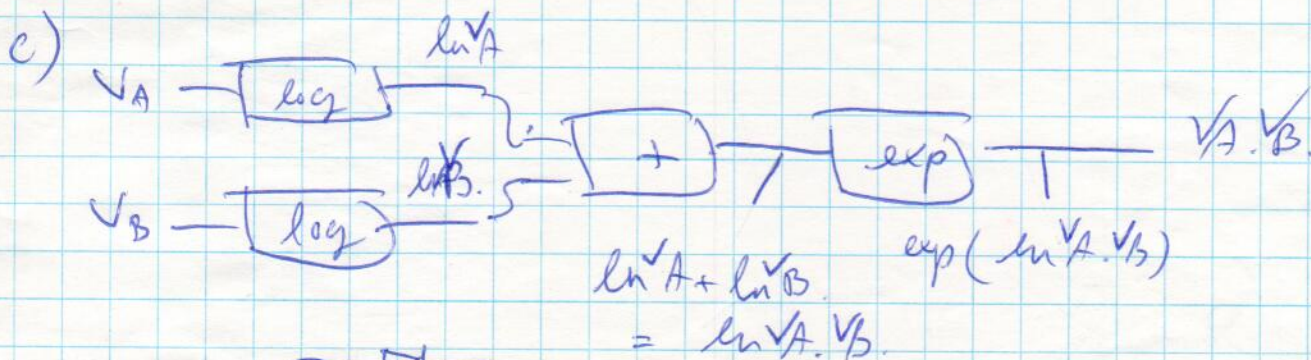

d) $v_i = \cos \omega t$, $R_2 = 2R_1$

ganz $\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$

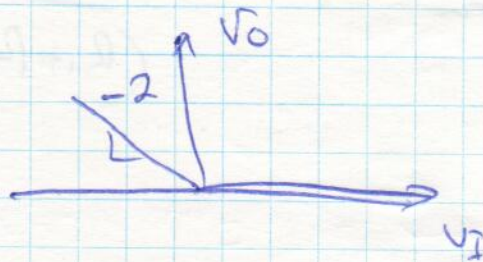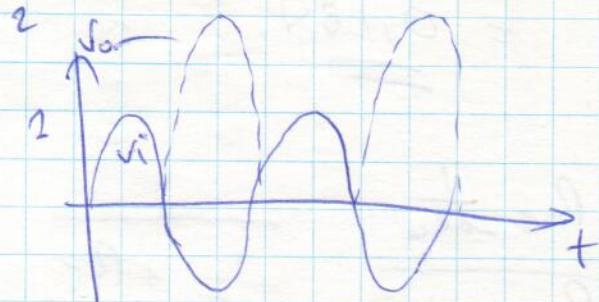

Question 2

a) $SNR_o = SNR_i + TRME$


$$TRME = 60 \text{ dB} - 20 \log \frac{1 \text{ mV}_{pp}}{20 \text{ mV}_{pp}} = \underline{86 \text{ dB}}$$

b) il faut $R_2 = R_4$ et $R_1 = R_3 \rightarrow A_d = \frac{R_2}{R_1}$

$$R_2 = R_4 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = R_3 = 10 \Omega$$
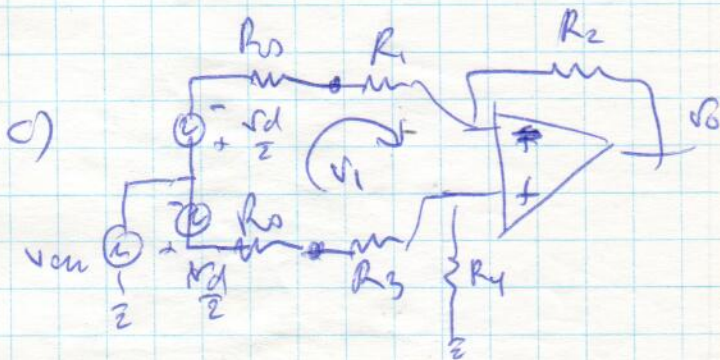
$$TRME = 20 \log \frac{A_d}{A_{cm}} \rightarrow A_{cm} = \frac{1}{10^{\frac{TRME}{20}}} = 50 \times 10^{-6} \text{ V/V}$$



$$v_d = I 2R_s + I 2R_1$$

$$I = v_d / (2R_s + 2R_1)$$

$$v_i = I \cdot 2R_1$$

$$= v_d / (2R_s + 2R_1) \cdot 2R_1$$

$$= 20 \text{ mV} \cdot \frac{2 \cdot 10}{(2 \cdot 10 + 2 \cdot 100)} = \frac{1.8 \text{ mV}}{1.02} \approx 1.76 \text{ mV}$$

$$\rightarrow v_o = 100 \cdot \frac{1.8 \text{ mV}}{1.02} \approx 176 \text{ mV}$$

→ utiliser l'amplificateur d'instrumentation à $Z_{in} = \infty$.



d) $\frac{v_o}{v_i} = - \frac{R_6 // 1/AC_6}{\frac{1}{AC_5} + R_5} = \frac{-R_6 // 1/AC_6}{R_5 + 1/AC_5} \cdot \frac{1}{1 + R_5 AC_5}$

$$= - \frac{R_6}{AC_6 R_6 + 1} \cdot \frac{AC_5}{AC_5 R_5 + 1}$$

$$\omega_{lp} = 1/R_6 C_6 = 10 \text{ nF} \cdot 1592 \text{ Hz}$$


$$\omega_{hp} = 1/C_5 R_5 = 10 \text{ nF} \cdot 31.8 \text{ Hz}$$

e)

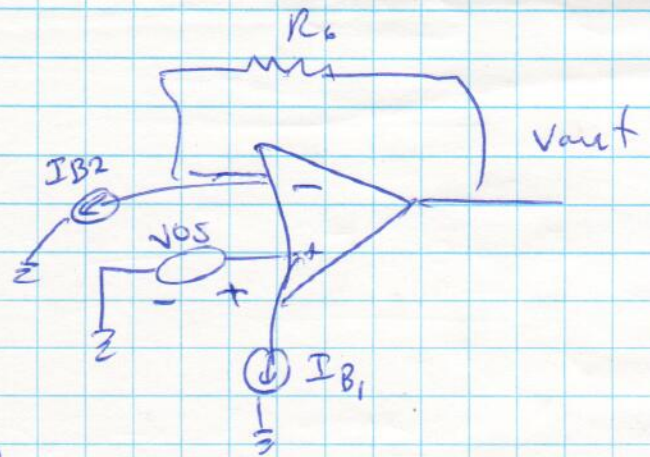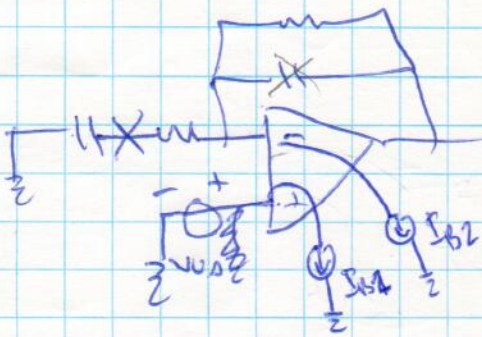


$$V_{out} = V_{OS} + I_{B2} R_f$$

Question 3-

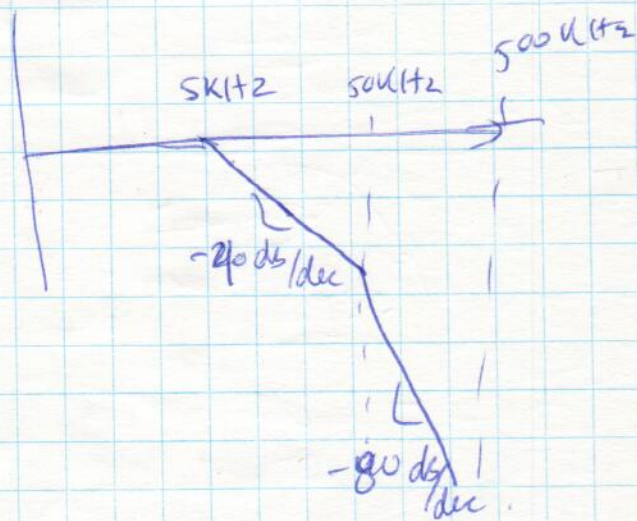

$$T(s) = T_1(s) \cdot T_2(s)$$

a)

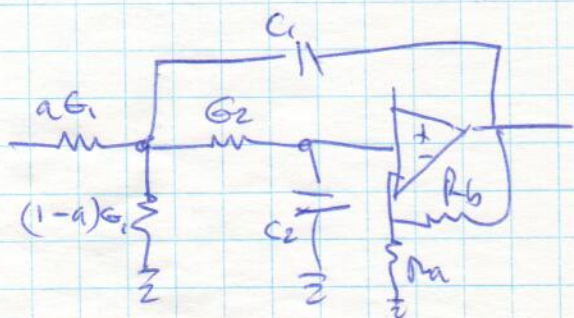

$$T_1(s) = \frac{a k G_1 G_2 / C^2}{s^2 + s(G_1 + G_2(2-k))/C + \frac{G_1 G_2}{C^2}}$$

$$\equiv \frac{a_0}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{R^2 C^2}$$

$$R_1 = R_2 = R_a = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{2\pi \cdot 5 \text{ kHz} \cdot 10 \text{ nF}} = 3183 \Omega$$

$$R_b = (2 - 1/Q) R_a = 1864 \Omega$$

$$C = 10 \text{ nF}$$

$$K = 1 + \frac{R_b}{R_a} = 1 + \frac{1864 \Omega}{3183} = 1.59$$

$$a = 1/K = 0.63$$


$$T_1(s) = \frac{(2\pi \cdot 5 \text{ kHz})^2}{s^2 + \frac{2\pi \cdot 5 \text{ kHz}}{0.707} + (2\pi \cdot 5 \text{ kHz})^2}$$


$$(i) \quad \frac{1}{(1+0)(1+0+s^2)} = \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{\underbrace{2\pi \cdot 5\text{kHz}}_{\omega_0}}\right) \left(1 + \frac{s}{\underbrace{2\pi \cdot 5\text{kHz}}_{\omega_0}} + \frac{s^2}{\underbrace{100}_{\omega_0^2}}\right)}$$

$$= \frac{\omega_0^3}{(\omega_0 + s)(\omega_0^2 + s\omega_0 + s^2)}$$

$$\omega_0 = \omega_p (1/\epsilon)^{1/N} = 5\text{kHz} (1/1.47)^{1/3}$$
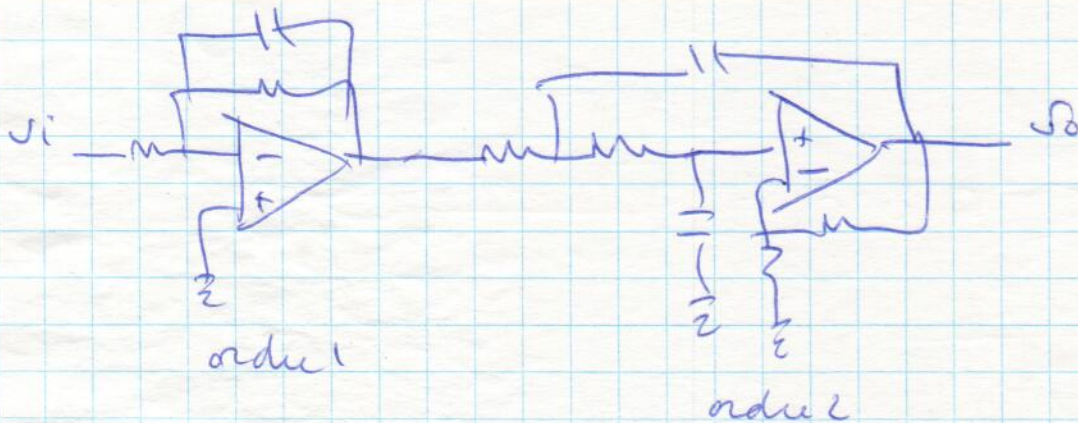
$$(ii) \quad = \underline{1.13\text{ kHz}}$$



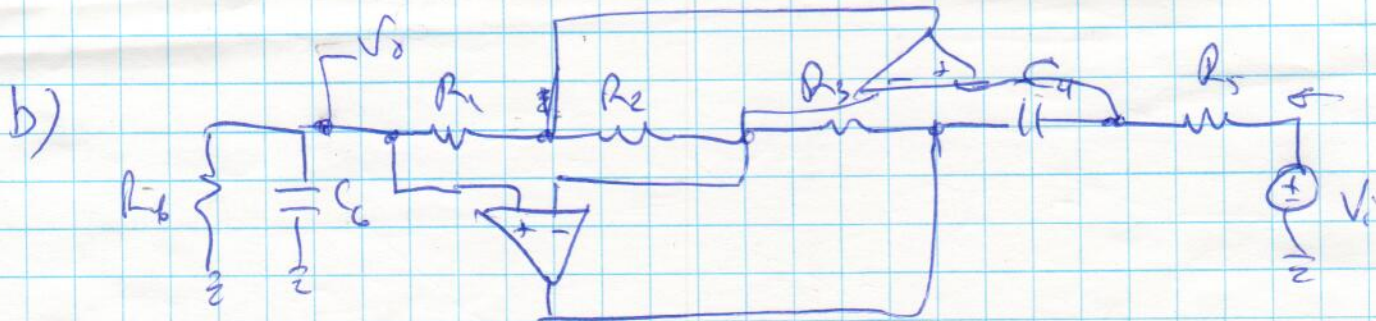

$$T(s) = \frac{K \cdot \frac{1}{C_4 R^2}}{s^2 + s \frac{1}{R C_6} + \frac{1}{C_4 R^2}} = \frac{K}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = R$$

$$C_6 = C_4 = 10 \text{ nF}$$

$$R = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ kHz} \cdot 10 \text{ nF}} = \underline{318 \Omega}$$

$$Q = \underline{0.707}$$

$$K = 1$$

$$T_2(s) = \frac{(2\pi \cdot 50 \text{ kHz})^2}{s^2 + s \frac{2\pi \cdot 50 \text{ kHz}}{0.707} + (2\pi \cdot 50 \text{ kHz})^2}$$

c) $A_{\min} = \underline{120 \text{ dB}}$

$$A_{\max} = 5 \text{ dB}$$

$$\epsilon = \sqrt{10^{A_{\max}/10} - 1} = \sqrt{10^{5/10} - 1} = \underline{1.47}$$

$$A(j\omega_0) = 10 \log (1 + \epsilon^2 (\omega_s / \omega_p)^{2N})$$

$$= 10 \log (1 + (1.47)^2 (500 / 5)^{2N})$$

$$N = 3$$

$$\rightarrow A(j\omega_0) = \underline{123 \text{ dB. OK!}}$$