Nom: Matricule:

GEL19962: Analyse des signaux

MINITEST 2 A2005

DÉPARTEMENT DE GÉNIE ÉLECTRIQUE ET DE GÉNIE INFORMATIQUE

Question 1 (3 pts)

Calculez graphiquement la convolution suivante :

$$\operatorname{Rect}(t) * (\operatorname{Rect}(t) + \delta_{T_s}(t))$$

avec $T_s=4.$ (N. B. le symbole "*" dénote la convolution.)

Question 2 (1 pts)

Vrai ou faux?

1.
$$f(t) * g(t) = G(\omega) \times H(\omega)$$
.


2. Le filtre $H(\omega) = \operatorname{Sa}(\omega/2)e^{jw}$ est causal.

3.
$$x(t) \times \delta(t-a) = x(t-a)$$
.

4. Si le signal u(t) est à l'entrée d'un système défini par h(t), alors la sortie est y(t) = h(t).

Question 3 (1 pts)

Étant donné le circuit suivant :

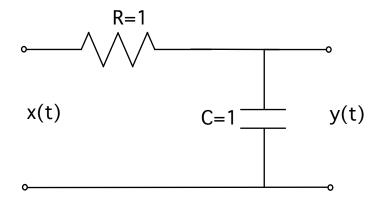

1. Donnez la sortie quand l'entrée est $x(t) = \sin(3t)$.

2. Si le signal d'entrée est tel que $X(\omega)=\mathrm{Tri}(\omega),$ calculez le spectre de sortie à $\omega=1.$